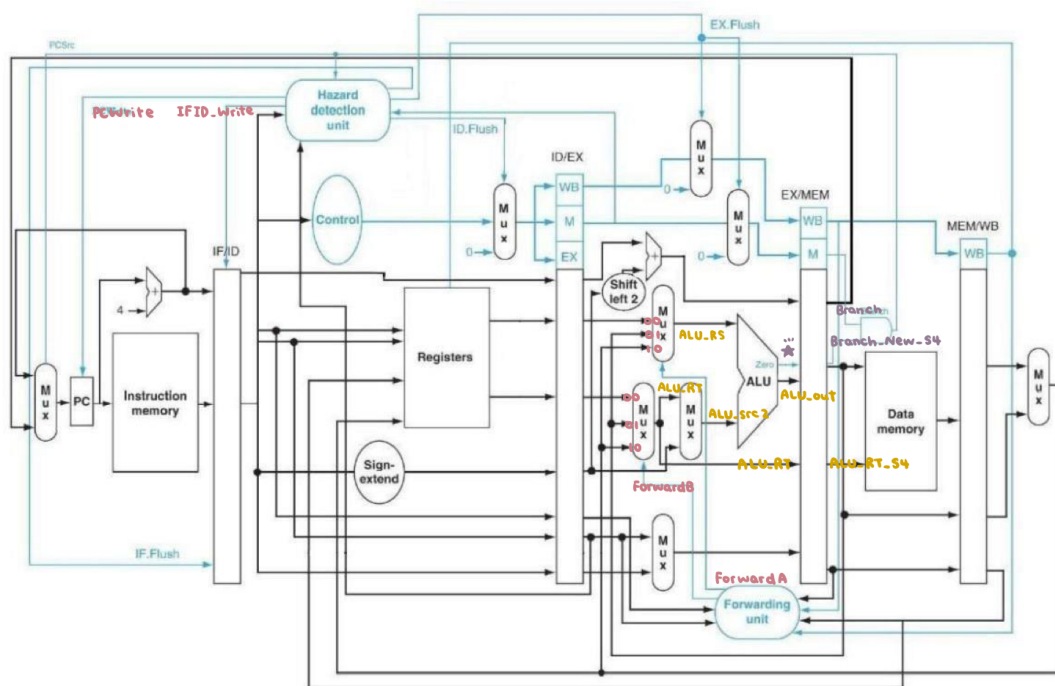


Computer Organization Lab5

Name: 莊婕妤 ID: 109550182

Architecture Diagram



Hardware Module Analysis

這次的 Lab 我以上次較簡化的 Pipelined CPU 程式碼為基礎來實作，本次實作的重點在於需要設計處理 Data Hazards 以及 Branch Hazards 的相關機制，因此我增加了 Hazard Detection Unit 以及 Forwarding Unit。整體電路的架構細節可以參考上面的圖(有用顏色標記的是與上次 Lab 較不同的設計，以及新加的訊號名稱)。


因為這次的 Lab 需要多處理三種 branch operation，因此在圖上標記紫色星星的地方我做了與實作圖稍加不同的設計，增加了一個 4 to 1 的 Multiplexer，並且用 branchType 作為 control signal 來 select 該 multiplexer 的 output。

輸入及輸出如下表所示：

	BranchType	Output
BEQ	00	Zero
BGT	01	~ (Zero OR ALU_out [31])
BGE	10	~ ALU_out [31]
BNE	11	~ Zero

Finished Part

Test Data 1

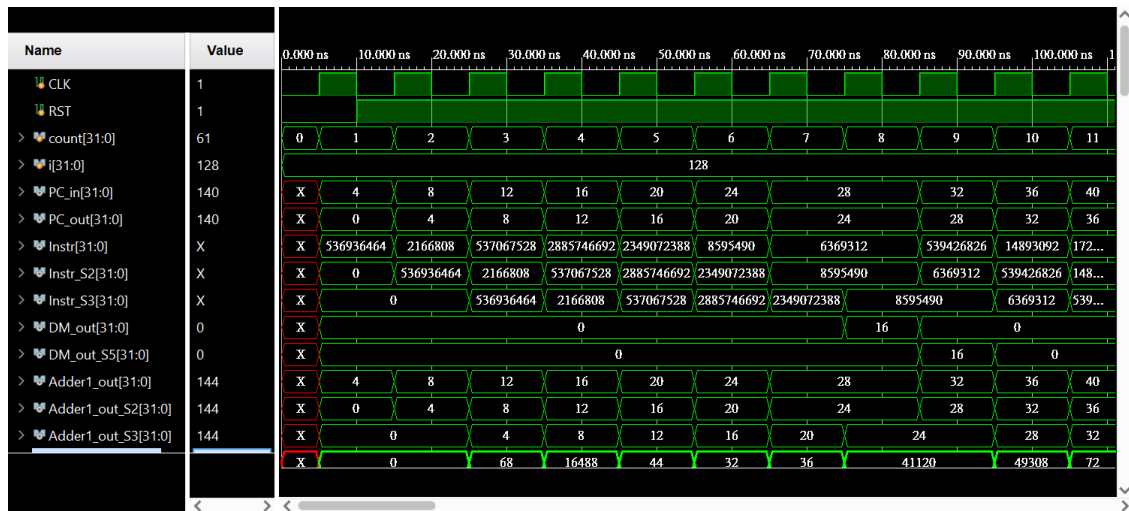

clk_count = 60#####

=====Register=====

r0 = 0, r1 = 16, r2 = 256, r3 = 8, r4 = 16, r5 = 8, r6 = 24, r7 = 26

r8 = 8, r9 = 1, r10 = 0, r11 = 0, r12 = 0, r13 = 0, r14 = 0, r15 = 0

r16 = 0, r17 = 0, r18 = 0, r19 = 0, r20 = 0, r21 = 0, r22 = 0, r23 = 0

r24 = 0, r25 = 0, r26 = 0, r27 = 0, r28 = 0, r29 = 0, r30 = 0, r31 = 0

=====Memory=====

m0 = 0, m1 = 16, m2 = 0, m3 = 0, m4 = 0, m5 = 0, m6 = 0, m7 = 0

m8 = 0, m9 = 0, m10 = 0, m11 = 0, m12 = 0, m13 = 0, m14 = 0, m15 = 0


m16 = 0, m17 = 0, m18 = 0, m19 = 0, m20 = 0, m21 = 0, m22 = 0, m23 = 0

m24 = 0, m25 = 0, m26 = 0, m27 = 0, m28 = 0, m29 = 0, m30 = 0, m31 = 0

Explanation

為了方便觀察每一個訊號在各個 clock cycle 下變動的情形，我將所有的訊號都設為 Pipe_CPU Module 的 output，將他們顯示在波形圖上（有將輸出形式改為 unsigned decimal），也方便我去做 debug。而上面 Test Data 1 波形圖以及跑出的結果都和我自己 trace 過整個 assembly code 的結果相同，因此我認為我的電路實作是正確的。

Test Data 2

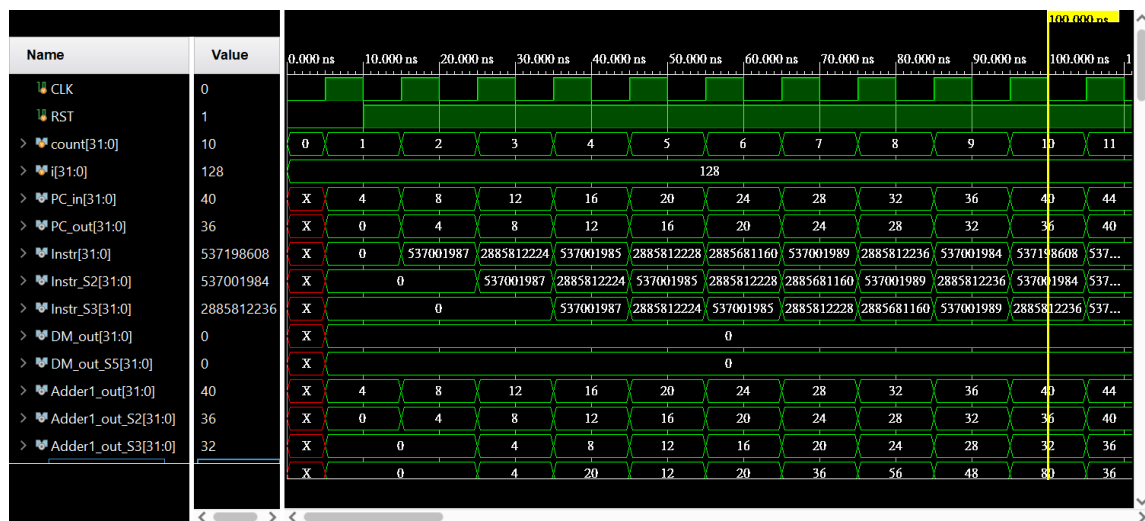

```
##### clk_count = 60#####
```

```
=====Register=====
```

```
r0 = 0, r1 = 0, r2 = 12, r3 = 6, r4 = 0, r5 = 16, r6 = 0, r7 = 0
```

```
r8 = 2, r9 = 0, r10 = 0, r11 = 0, r12 = 0, r13 = 0, r14 = 0, r15 = 0
```

```
r16 = 0, r17 = 0, r18 = 0, r19 = 0, r20 = 0, r21 = 0, r22 = 0, r23 = 0
```

```
r24 = 0, r25 = 0, r26 = 0, r27 = 0, r28 = 0, r29 = 0, r30 = 0, r31 = 0
```

```
=====Memory=====
```

```
m0 = 4, m1 = 1, m2 = 0, m3 = 6, m4 = 0, m5 = 0, m6 = 0, m7 = 0
```

```
m8 = 0, m9 = 0, m10 = 0, m11 = 0, m12 = 0, m13 = 0, m14 = 0, m15 = 0
```

```
m16 = 0, m17 = 0, m18 = 0, m19 = 0, m20 = 0, m21 = 0, m22 = 0, m23 = 0
```

```
m24 = 0, m25 = 0, m26 = 0, m27 = 0, m28 = 0, m29 = 0, m30 = 0, m31 = 0
```

Explanation

與 Test Data 1 不同的地方是 Test Data 2 有需要處理 branch hazard 的問題，因此我在 trace 波形圖時有特別 focus 在 Branch 以及 BranchType 等 control signal 上。而上面的波形圖以及 register file、memory file 在每個 clock cycle 下輸出的結果都和我自己 trace 過整個 assembly code 的結果相同，因此我認為我的電路實作是正確的。

Problems You Met and Solutions

在實作得過程中，其中一個我遇到的問題是，對於如何處理 load-use data hazard 以及 branch hazard 沒有頭緒（有關於 Flush Register, Stall 相關的操作），而我也在詢問同學後得到了很大的幫助。另一個遇到的問題是，在設計完 Advanced Pipelined CPU 後，我的電路在 Vivado 上無法輸出正常的結果，因此就如同先前所述，我 output 了所有 CPU 會用到的訊號，再利用波形圖以及電路圖來 trace 哪裡出問題，後來才慢慢修改成現在的結果。

Summary

就即使在課堂上、準備期末考的過程中，完全理解不同 hazard 的處置原理，但與如何透過 verilog 來實作還是相差甚遠。透過這次的 Lab，我更了解了整個 Advanced Pipelined CPU 的運作原理、中間的訊號是如何做傳遞的，以及 module 的設計來協助處理 hazard 的問題（像是如何做到 stall one cycle 等）。