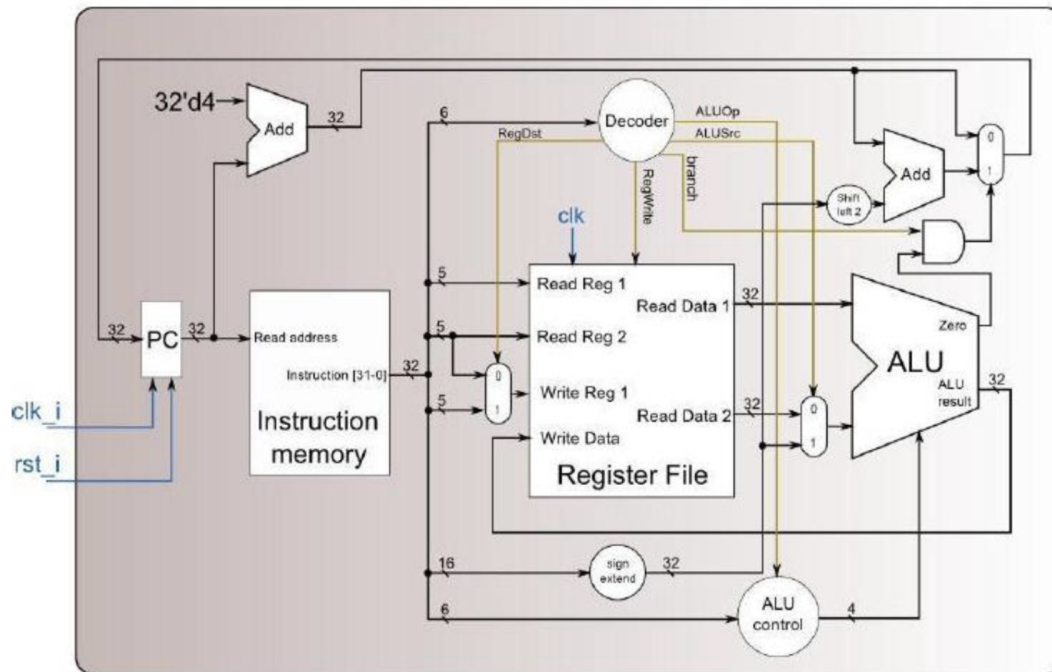


# Computer Organization Lab2

Name: 莊婕妤 ID: 109550182

## Architecture Diagrams



## Hardware Module Analysis

- **Program Counter**：指向程式要執行的指令位置  
經過一個 cycle 後, PC 會自動加 4, 指向下個指令。但若該 instruction 為 beq 也需要 jump to branch 的話, 需要加上 offset
- **2-1 Multiplexer**：依據條件 0 或 1, 輸出相對應的值, 此設計有用到 3 個 MUX  
Mux\_Write\_Reg 用來決定寫入的 register 為 rt 或 rd, I-Type 寫入 rt, R-Type 寫入 rd  
Mux\_ALUSrc 用來決定輸入 ALU 的 source 2 為 constant 還是 rt  
Mux\_PC\_Source 用來決定下一個 cycle 的 PC 為加 4 的還是加 offset 的
- **Adder**：把兩個 32-bit 的 source 加起來, Adder1 用於將 PC 加 4 (Sequential), Adder2 用於將 PC 加上處理過後的 offset (Branch)
- **Sign Extend**：把不足 32-bit 的值, 用 sign bit 將其 extend 成 32 bit, 用來 extend 只有 16 bit 的 offset (beq instruction) 或 constant (immediate instruction)

- **Shift Left Two**：將輸入的值向左平移兩位，用於將 beq 會用到的 offset 乘以 4
- **Decoder**：根據輸入的 Op Code 輸出對應的 contro，分別輸出 RegDst 來控制 Mux\_Write\_Reg、RegWrite 來決定 **Register File** 是否做寫入的動作、branch 來看此指令是否為 beq、ALUSrc 來控制 Mux\_ALUSrc、ALUOp 來控制 **ALU Control**
- **ALU Control**：根據 **Decoder** 傳出的 ALU\_Op 跟 instruction 中的 function field (for R-Type)，來決定 **ALU** 要執行哪個指令 (跟著 spec 給的 instruction set 來設定)
- **ALU**：將兩個輸入的值根據 **ALU Control** 輸出的 operation code 做運算
- **Instruction Memory**：輸入 PC, 輸出該位置的 instruction
- **Register File**：儲存 register, 做值的讀入以及寫出
- **Simple Single CPU**：把所有的 module 接在一起, 形成一個簡易的 Simple Single CPU

## Finished Part

Test Data 1

CO_P2_Result - Notepad				
File	Edit	Format	View	Help
r0=			0	
r1=			10	
r2=			4	
r3=			0	
r4=			0	
r5=			6	
r6=			0	
r7=			0	
r8=			0	
r9=			0	
r10=			0	
r11=			0	
r12=			0	

Test Data 2

CO_P2_Result - Notepad				
File	Edit	Format	View	Help
r0=			0	
r1=			1	
r2=			0	
r3=			0	
r4=			0	
r5=			0	
r6=			0	
r7=			14	
r8=			0	
r9=			15	
r10=			0	
r11=			0	
r12=			0	

## Problems You Met and Solutions

在實作的過程中，我遇到的問題主要是不太熟悉 Decoder 以及 ALU Control 中 immediate operations 的 control code 要如何設定，畢竟老師在課堂中教的沒有 addi、slti 等 operations。後來，我才找到 spec 上的 Instruction Set 中有明確的指示出他們對應到的 Op Field 才解決了我的問題。

P.S. 但不確定我有沒有理解錯誤 Op Field 的用法，因為 ALU\_Op 只能用三個 bit 去表示，但 Immediate Instructions 的 Op Field 卻需要 4 個 bit 才足以表示，但我觀察出最後一個 bit 皆為 0，因此將最後一個 bit 去掉，並用其他三個 bit 去做對應。

## Summary

這次的 Lab 讓我更了解老師在課堂上教授的那些電路圖，透過各個 Module 的設計，再整個接起來合成一個 Simple Single CPU，幫助我更熟悉他們背後運作的原理，像是如何控制電路讓其可以執行許多不一樣的 Instructions，同時我也更加熟悉 verilog 的語法了。